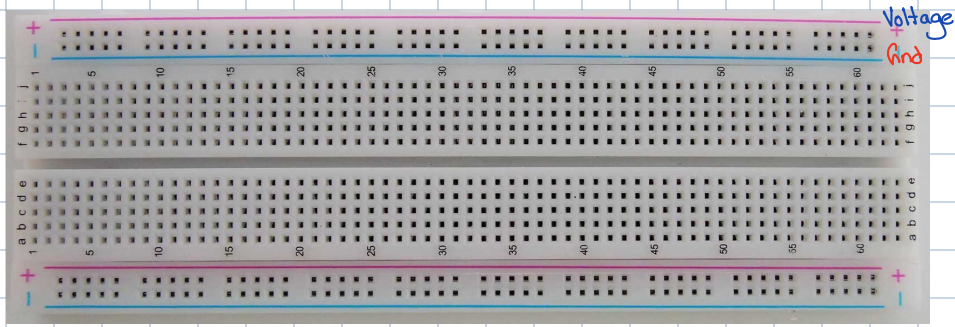


Lab: 01 Introduction to Lab



Lab 2: Logic Gates & Truth Table

NAND / AND / OR (7432) / XOR

VOLT in in out in in out
14 13 12 11 10 9 8

OR (4071) / XNOR

VOLT in in out out in in
14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
in in out in in out AND

1 2 3 4 5 6 7
in in out out in in AND

NOT

VOLT in out in out in out
14 13 12 11 10 9 8

NOR

VOLT out in in out in in
14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
in out in out in out AND

1 2 3 4 5 6 7
out in in out in in AND


A	B	$A \cdot B$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$\overline{A \cdot B}$	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$	\overline{A}
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0

Lab: 03 Boolean Algebra & De Morgan's Law

Task 01:


Expression: $X + Y'Z$

Circuit:

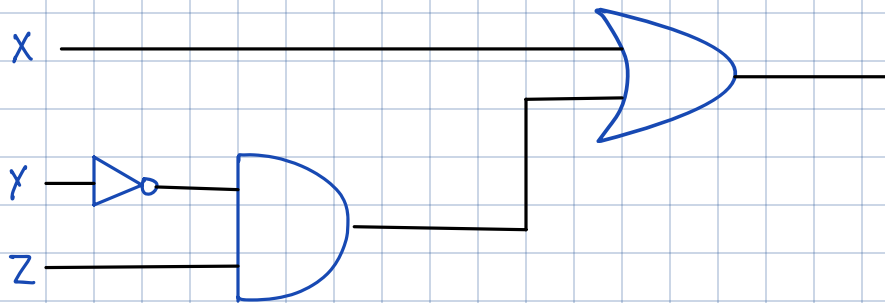

Task 02:


Expression: $X'Y + Y'Z$

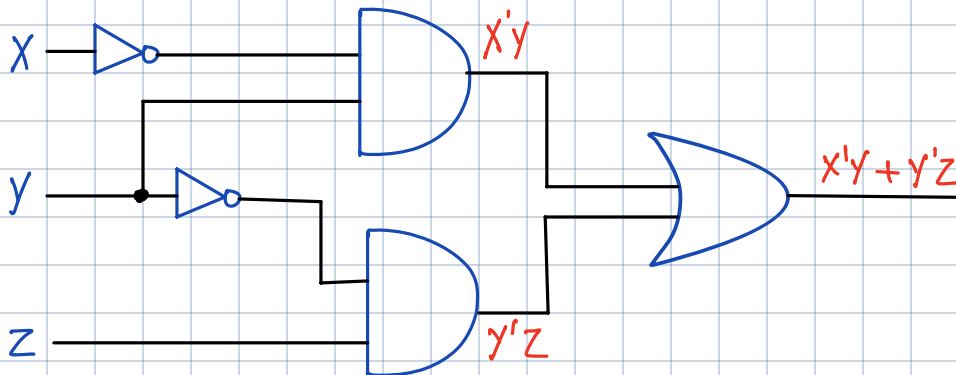

Task: 03

Expression: $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$


Circuit:

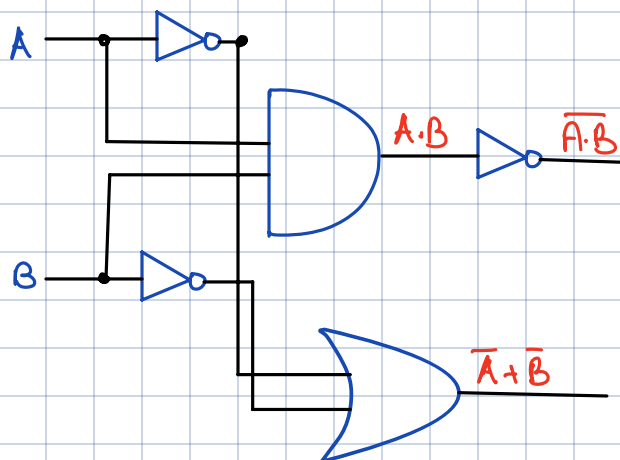

Task: 04

Expression: $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

Circuit:

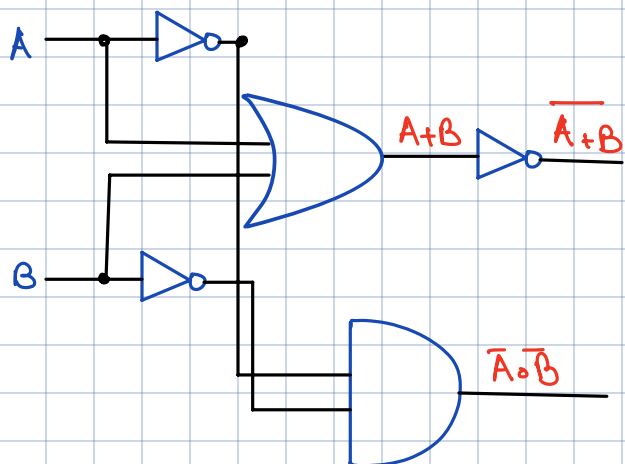


Lab: 04 Combination Logic circuit

Task: 01 : Half adder

Expression: $\text{Sum} = A \oplus B$
 $\text{Carry} = A \cdot B$

Circuit:

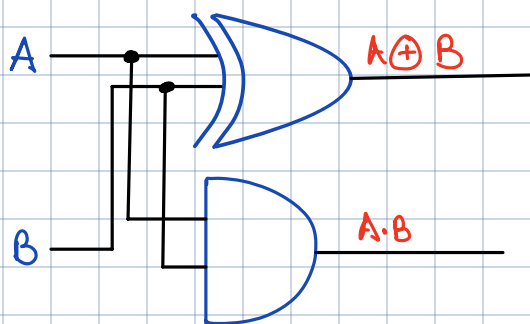

Truth table

A	B	Sum $A \oplus B$	Carry $A \cdot B$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Task 02: Full Adder

Expression:

$\text{Sum} = A \oplus B \oplus C_{in}$
 $\text{Carry} = A \cdot B + (A \oplus B) \cdot C_{in}$

Circuit


Truth table

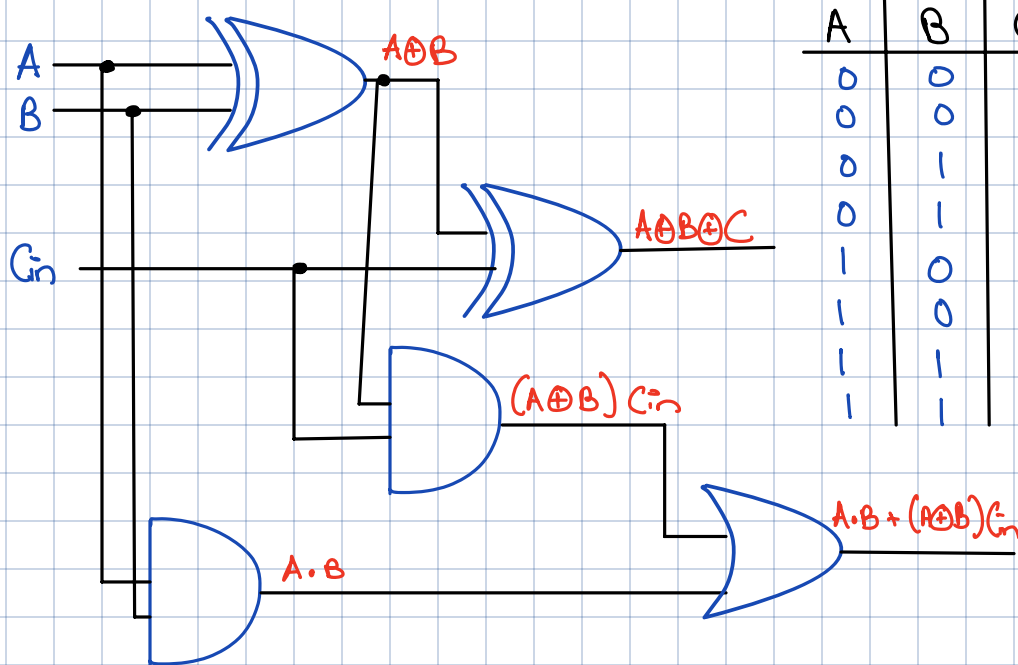

A	B	C_{in}	$A \oplus B \oplus C_{in}$	$A \cdot B + (A \oplus B) \cdot C_{in}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

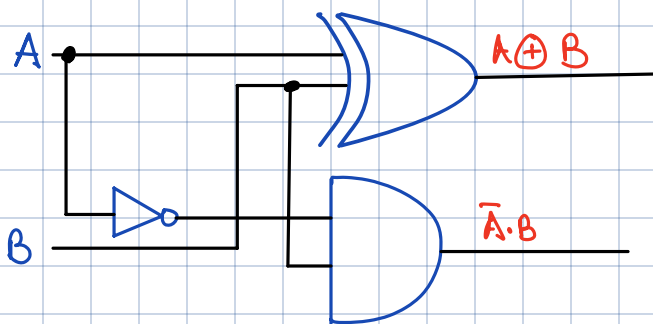Task: 03: Half subtractor

Expression:
 sum: $A \oplus B$ (minuend - subtrahend)
 Borrow: $\bar{A} \cdot B$



Truth table


A	B	sub $A \oplus B$	Borrow $\bar{A} \cdot B$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Task: 04: Full subtractor

Expression:
 Sub: $X \oplus Y \oplus B_{in}$
 Borrow: $\bar{X} B_{in} + \bar{X} Y + Y B_{in}$

Truth table

X	Y	B_{in}	$X \oplus Y \oplus B_{in}$	$\bar{X} Y + \bar{X} B_{in} + Y B_{in}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

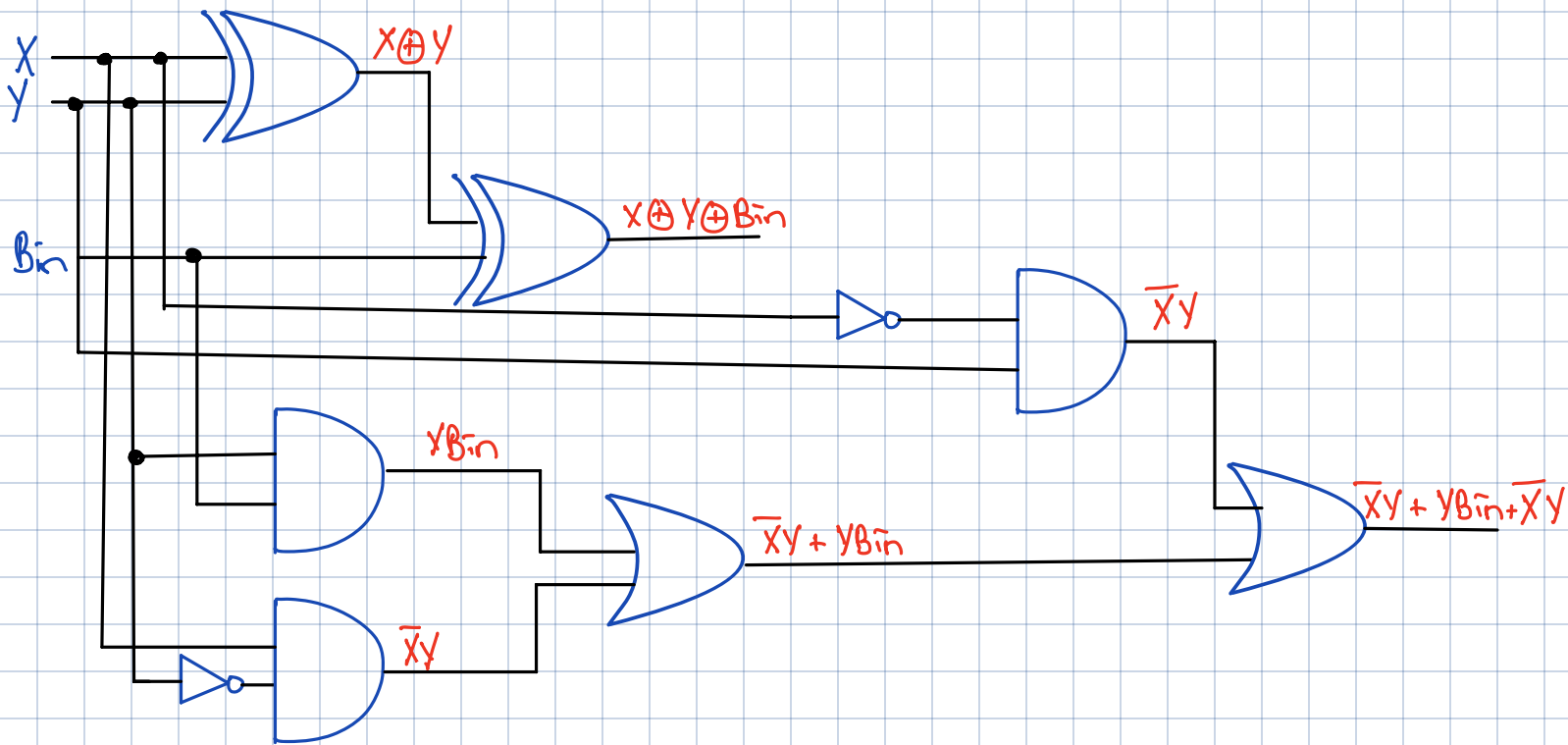

Task: 04 : Two bit adder

Expression:

$$S_0 = A_0 \oplus B_0$$


$$C_0 = A_0 \cdot B_0$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_0$$

$$C_1 = A_1 B_1 + (A_1 \oplus B_1) C_0$$

Truth table

A_1	A_0	B_1	B_0	C_1	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

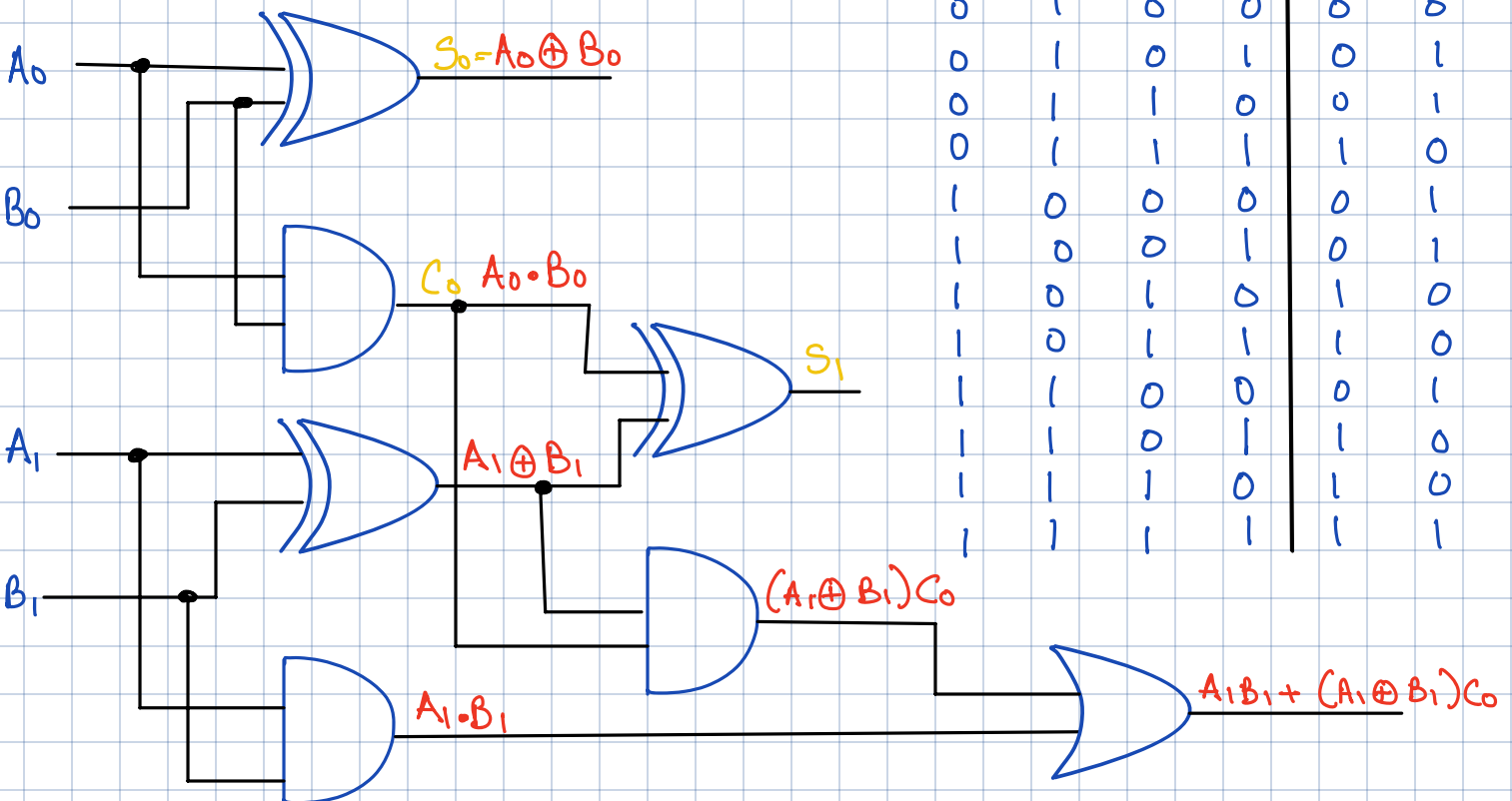

Lab: 05: Encoders & Decoders

Decoders:

Task: 01: 2×4

Expression:


$$Y_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \quad Y_2 = A_1 \bar{A}_0$$

$$Y_1 = \bar{A}_1 A_0 \quad Y_3 = A_1 A_0$$

Truth table

A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Circuit:

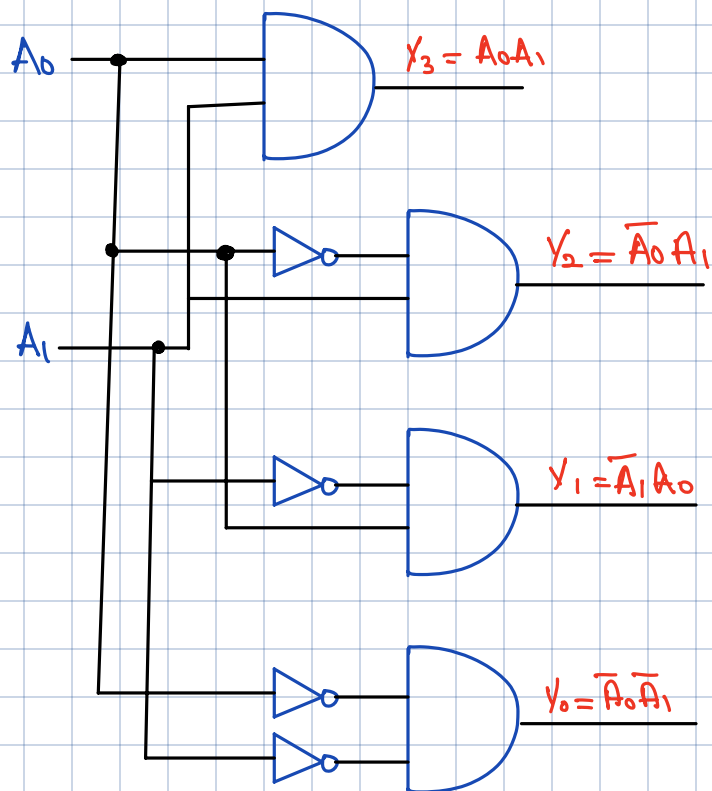

Task: 02: 3×8

Truth table

Expression:

$$Y_0 = \bar{A}_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2 \quad Y_1 = A_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2$$

$$Y_2 = \bar{A}_0 A_1 \bar{A}_2 \quad Y_3 = A_0 A_1 \bar{A}_2$$

$$Y_4 = \bar{A}_0 \bar{A}_1 A_2 \quad Y_5 = A_0 \bar{A}_1 A_2$$

$$Y_6 = \bar{A}_0 A_1 A_2 \quad Y_7 = A_0 A_1 A_2$$

A_2	A_1	A_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0								1
0	0	1							1	
0	1	0						1		
0	1	1					1			
1	0	0				1				
1	0	1			1					
1	1	0		1						
1	1	1	1							

Encoder:


Task: 03

Expression:

$$A_0 = Y_1 + Y_3$$

$$A_1 = Y_2 + Y_3$$

Circuit

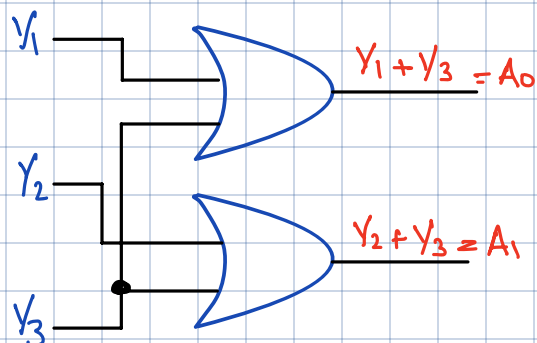

Truth table

Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	A_1	A_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Task 04: 8 x 3 (Octal to Binary)

Expression:

$$A_2 = \underline{Y_4 + Y_5} + \underline{Y_6 + Y_7}$$


$$A_1 = \underline{Y_2 + Y_3} + \underline{Y_6 + Y_7}$$

$$A_0 = Y_1 + Y_3 + \underline{Y_5 + Y_7}$$

Truth table

Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	A_2	A_1	A_0
							1	0	0	0
						1		0	0	1
					1			0	1	0
				1				0	1	1
			1					1	0	0
		1						1	0	1
	1							1	1	0
1								1	1	1

Circuit

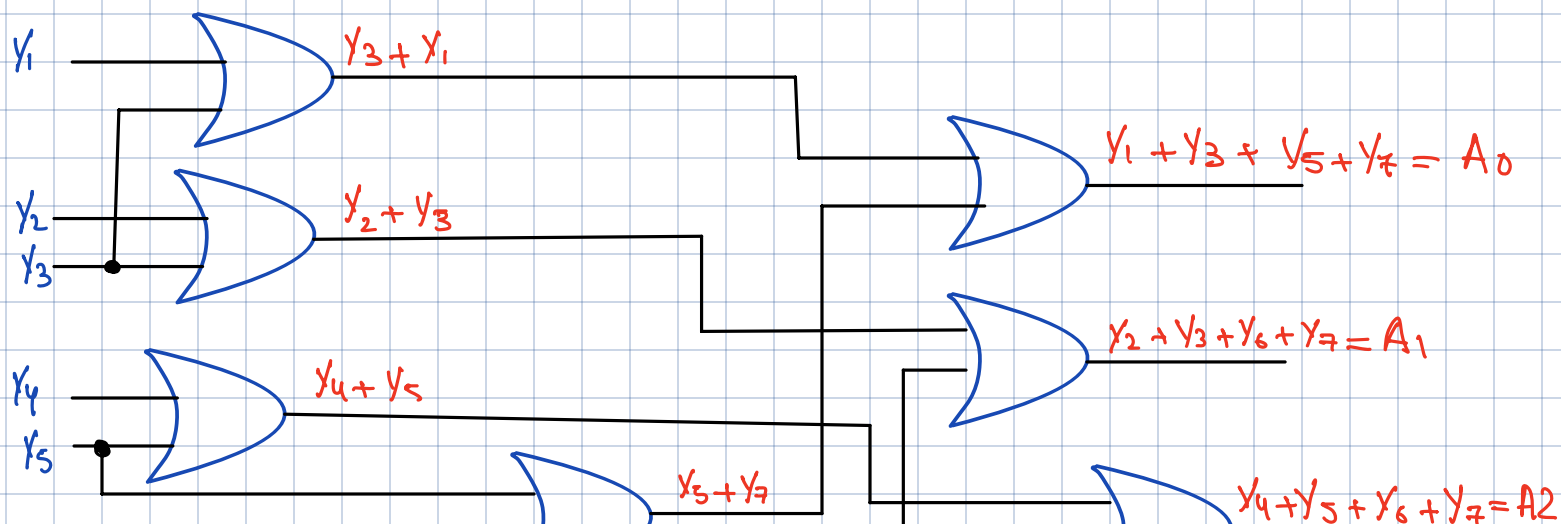



Task 05: 10x4 (Decimal to BCD)

Expression:

$$A_3 = I_8 + I_9$$

$$A_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$A_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$A_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9$$

Truth table

	A_3	A_2	A_1	A_0
I_0	0	0	0	0
I_1	0	0	0	1
I_2	0	0	1	0
I_3	0	0	1	1
I_4	0	1	0	0
I_5	0	1	0	1
I_6	0	1	1	0
I_7	0	1	1	1
I_8	1	0	0	0
I_9	1	0	0	1

Lab: 06: Dec Multiplexers


Multiplexers

Task 01: 4x1

Expression:

$$Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 + \bar{S}_1 S_0 I_1 + S_1 \bar{S}_0 I_2 + S_1 S_0 I_3$$

Circuit:

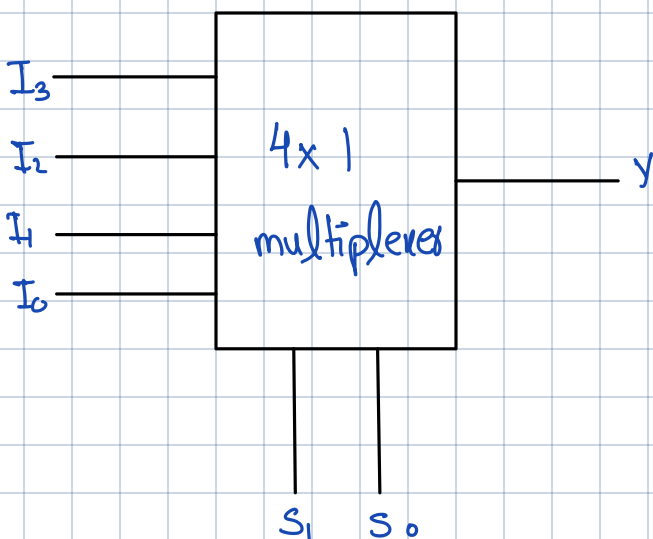

Truth table

I_3	I_2	I_1	I_0	S_1	S_0	Y
			1	0	0	I_0
		1		0	1	I_1
	1			1	0	I_2
1				1	1	I_3

Task 02: 8x1


Truth table

Expression:

$$Y = \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 + \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 I_1 + \bar{S}_2 S_1 \bar{S}_0 I_2 + \bar{S}_2 S_1 S_0 I_3 + S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_4 + S_2 \bar{S}_1 S_0 I_5 + S_2 S_1 \bar{S}_0 I_6 + S_2 S_1 S_0 I_7$$

I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	S_2	S_1	S_0	Y
							1	0	0	0	I_0
						1		0	0	1	I_1
					1			0	1	0	I_2
				1				0	1	1	I_3
		1						1	0	0	I_4
		1						1	0	1	I_5
	1							1	1	0	I_6
1								1	1	1	I_7

Circuit:

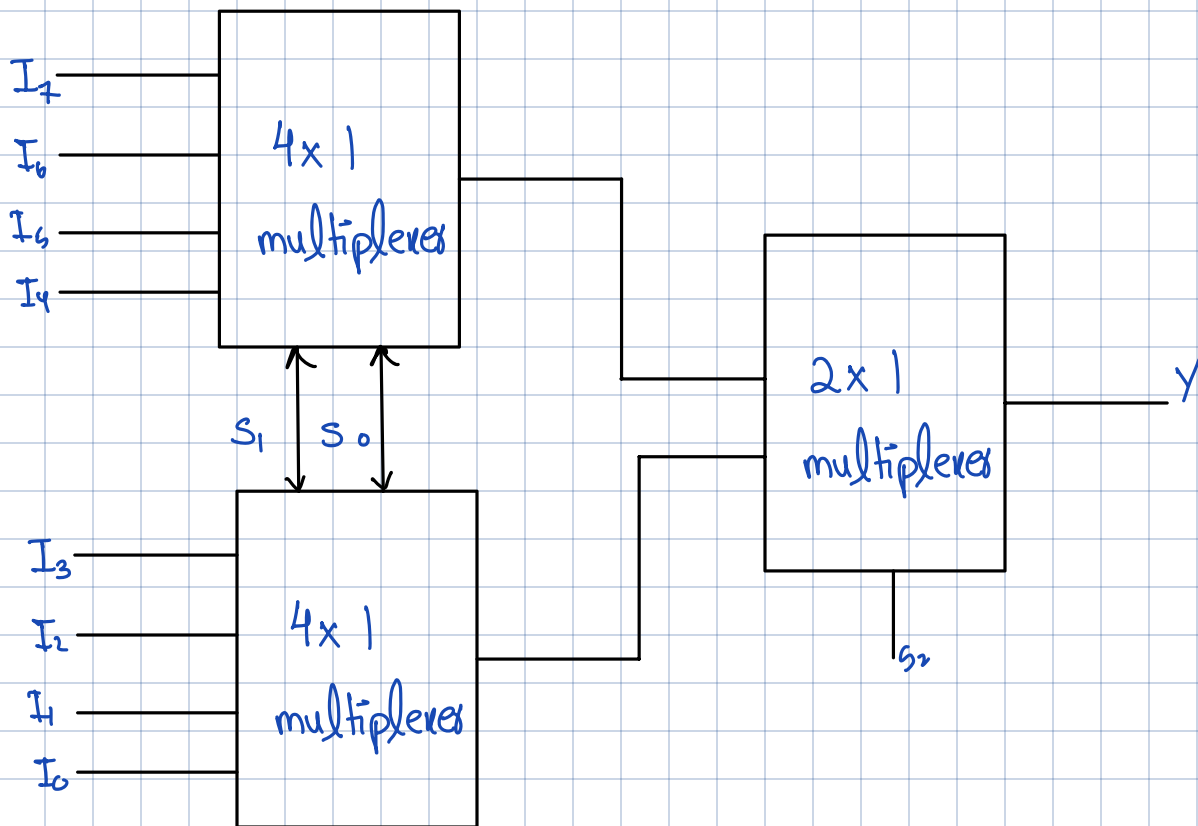

De-Multiplexer

Task 03: 1x4

Expression

$$Y_3 = S_1 S_0 I \quad Y_1 = \bar{S}_1 S_0 I$$

$$Y_2 = S_1 \bar{S}_0 I \quad Y_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 I$$

Truth table

I	S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0				1
1	0	1			1	
1	1	0		1		
1	1	1	1			

Circuit:

